

ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

РАБОТНА КАРТА 5: КЛЮЧОВ РЕЖИМ НА ТРАНЗИСТОРА

СТАРТИРАЙТЕ ФАЙЛ „КЛЮЧОВ РЕЖИМ НА ТРАНЗИСТОРА - ОТСЕЧКА“, С РАЗШИРЕНИЕ .ms12.

РАЗГЛЕДАЙТЕ ПОКАЗАНИЯТА НА АМПЕРМЕТРИТЕ. ОБЯСНЕТЕ.

СВЪРЖЕТЕ ВОЛТМЕТЪР НА ИЗХОДА НА ТРАНЗИСТОРА. КАКВО НАПРЕЖЕНИЕ ОЧАКВАТЕ, ЧЕ ЩЕ ИЗМЕРИ ВОЛТМЕТЪРЪТ?

СТАРТИРАЙТЕ ФАЙЛ „КЛЮЧОВ РЕЖИМ НА ТРАНЗИСТОРА - НАСИЩАНЕ“, С РАЗШИРЕНИЕ .ms12.

РАЗГЛЕДАЙТЕ ПОКАЗАНИЯТА НА АМПЕРМЕТРИТЕ. ОБЯСНЕТЕ.

СВЪРЖЕТЕ ВОЛТМЕТЪР НА ИЗХОДА НА ТРАНЗИСТОРА. КАКВО НАПРЕЖЕНИЕ ОЧАКВАТЕ, ЧЕ ЩЕ ИЗМЕРИ ВОЛТМЕТЪРЪТ?

