



ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

РАБОТНА КАРТА **3**: ВЕРИГА С АКТИВНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ



РЕАЛИЗИРАЙТЕ СХЕМАТА, ДАДЕНА ВДЯСНО, С ПРОГРАМАТА МУЛТИСИМ .



ИЗЧИСЛЕТЕ ЕФЕКТИВНАТА СТОЙНОСТ НА ТОКА И МОЩНОСТТА В ТЕТРАДКИТЕ СИ.



ИЗМЕРЕТЕ ГОЛЕМИНАТА НА ТОКА И АКТИВНАТА МОЩНОСТ С ПРОГРАМАТА МУЛТИСИМ И СРАВНЕТЕ ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ.



СВЪРЖЕТЕ ОСЦИЛОСКОП И НАБЛЮДАВАЙТЕ ФОРМАТА НА ЗАХРАНВАЩОТО НАПРЕЖЕНИЕ И СПАДА ВЪРХУ R2 .

