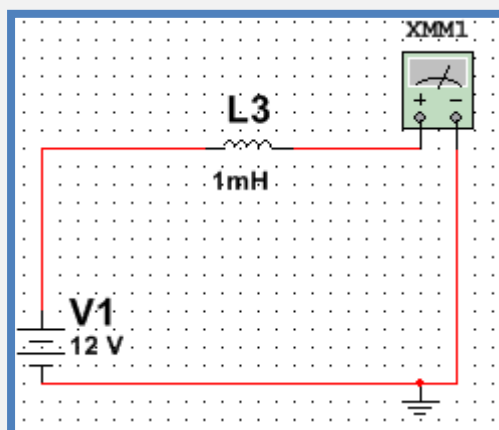


ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

РАБОТНА КАРТА 4: ВЕРИГА С ИНДУКТИВНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ




ОТВОРЕТЕ ФАЙЛ „Схема1“ И НАСТРОЙТЕ МУЛТИМЕТЪРА ЗА РАБОТА КАТО АМПЕРМЕТЪР. СТАРТИРАЙТЕ СИМУЛАЦИЯТА И ОПИТАЙТЕ ДА ОБЯСНИТЕ ЗАЩО АМПЕРМЕТЪРА ДАВА СИГНАЛ ЗА ГРЕШКА.



ЗА СХЕМАТА ВДЯСНО ИЗЧИСЛЕТЕ ИНДУКТИВНОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ.



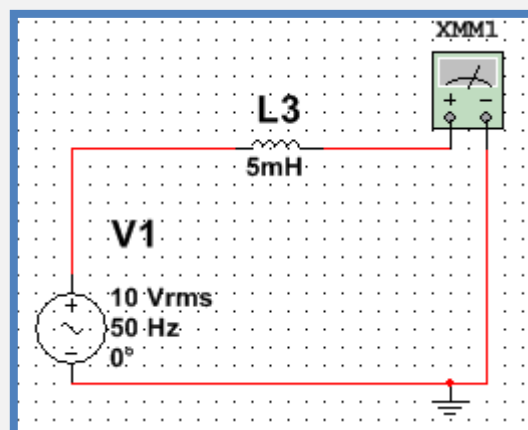ИЗЧИСЛЕТЕ ЕФЕКТИВНАТА СТОЙНОСТ НА ТОКА ВЪВ ВЕРИГАТА.



ОТВОРЕТЕ ФАЙЛ „Схема2“ И СТАРТИРАЙТЕ СИМУЛАЦИЯТА. СРАВНЕТЕ ГОЛЕМИНАТА НА ИЗМЕРЕНИЯ И ИЗЧИСЛЕНИЯ ТОК.