

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА**РАБОТНА КАРТА 5: ПРОВЕРКА НА ПЪРВИ ЗАКОН НА КИРХОФ**

ЗА СХЕМАТА ВДЯСНО ИЗЧИСЛЕТЕ ТОКОВЕТЕ В ОТДЕЛНИТЕ КЛОНОВЕ И ПРОВЕРЕТЕ ИЗПЪЛНЕН ЛИ Е ПЪРВИ ЗАКОН НА КИРХОФ ЗА ВЪЗЛИТЕ А И С.

НАБЕРЕТЕ СХЕМАТА ДАДЕНА ВДЯСНО С ПРОГРАМАТА МУЛТИСИМ:

СТАРТИРАЙТЕ СИМУЛАЦИЯТА И ОТЧЕТЕТЕ ГОЛЕМИНАТА НА ТОКОВЕТЕ В ОТДЕЛНИТЕ КЛОНОВЕ.

ПРОВЕРЕТЕ ИЗПЪЛНЕН ЛИ Е ЗАКОНЪТ НА КИРХОФ ЗА ВЪЗЛИТЕ А И С.

РЕАЛИЗИРАЙТЕ СХЕМАТА С ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ВИ МАТЕРИАЛИ.

ПРОВЕРЕТЕ ИЗПЪЛНЕН ЛИ Е ЗАКОНЪТ НА КИРХОФ СЛЕД ОТЧИТАНЕ ПОКАЗАНИЯТА НА АМПЕРМЕТРИТЕ.

