

РАБОТНА КАРТА 7: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦЕНЕРОВИ ДИОДИ



КАТОДА
НА

ОПРЕДЕЛЕТЕ АНОДА И
НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ

ЦЕНЕРИ.



НАПРЕЖЕНИЕТО
СТАБИЛИЗАЦИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ
МУЛТИМЕТЪР.

ОПРЕДЕЛЕТЕ

НА
НА
ЦЕНЕРИ С

ПРОВЕРЕТЕ ВЯРНО ЛИ СТЕ ГО
ОПРЕДЕЛИЛИ КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ
СПРАВОЧНИК И ПОПЪЛНЕТЕ
ТАБЛИЦАТА ДАДЕНА ВДЯСНО.



СИНТЕЗИРАЙТЕ
СХЕМАТА ДАДЕНА ВДЯСНО.


СИНТЕЗИРАЙТЕ



ПОСТЕПЕННО ЗАХРАНВАЩОТО
НАПРЕЖЕНИЕ И СЛЕДЕТЕ
ПОКАЗАНИЯТА НА
ИЗМЕРВАТЕЛНИТЕ УРЕДИ.

УВЕЛИЧАВАЙТЕ

Uz(V)	Iz(mA)

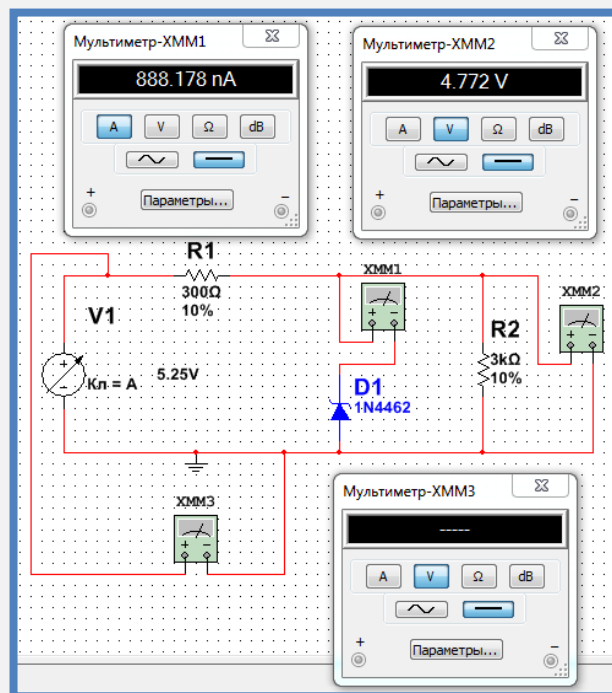

УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИ



ПОПЪЛНЕТЕ
ТАБЛИЦАТА ДАДЕНА
ВДЯСНО.

U1(V)	ID1(mA)	U2(V)



РЕАЛИЗИРАЙТЕ
СХЕМАТА С
ПРЕДОСТАВЕНИТЕ
МАТЕРИАЛИ И ПОВТОРЕТЕ
ДЕЙСТВИЯТА ОТ ПО-ГОРЕ.



СРАВНЕТЕ
ДАННИТЕ ОТ ДВЕТЕ
ТАБЛИЦИ И КОМЕНТИРАЙТЕ.